

【】電流・電圧・オームの法則

【】導体と絶縁体

[解答欄 1]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

[解答欄 2]

--	--	--	--

[解答欄 3]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答欄 4]

(1)	(2)	(3)
(4)		

【】電気用図記号・回路図

[解答欄 5]

[解答欄 6]

--	--	--	--

[解答欄 7]

(1)		(2)
-----	--	-----

[解答欄 8]

--

[解答欄 9]

(1) 並列回路
(2)

[解答欄 10]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答欄 11]

(1)	(2)	(3)	
-----	-----	-----	--

【】電流計・電圧計

[解答欄 12]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

[解答欄 13]

--

[解答欄 14]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 15]

(1)a	b	(2)a	b	(3)
(4)	(5)			

[解答欄 16]

(1)a	b	c	d	(2)	
------	---	---	---	-----	--

[解答欄 17]

(1) A :	B :	C :	D :	(2) 電圧 :	電流 :
(3)					

[解答欄 18]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答欄 19]

(1)	(2)		(3)
	(4)		

【】電流の性質

[解答欄 20]

(1)		(2)	
(3)			

[解答欄 21]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 22]

(1) 図 1 :	図 2 :	(2)
-----------	-------	-----

[解答欄 23]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

【】電流の性質

[解答欄 24]

(1)	(2)	(3)A	C
-----	-----	------	---

[解答欄 25]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 26]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 27]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

[解答欄 28]

(1) 図 1 :	図 2 :	(2)	(3)
-----------	-------	-----	-----

[解答欄 29]

--

[解答欄 30]

(1)	(2)		
-----	-----	--	--

[解答欄 31]

図 1 :	図 2 :
-------	-------

[解答欄 32]

--

【】電圧の性質

[解答欄 33]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 34]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 35]

(1) 図 1 :	図 2 : イ	工	(2) 図 1 :	図 2 :
(3)	(4)			

[解答欄 36]

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	(6)		

[解答欄 37]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

【】電流と電圧の性質

[解答欄 38]

(1) 図 1 :	図 2 :	(2) 図 1 :	図 2 :
(3) 図 1 :	図 2 :	(4)	

[解答欄 39]

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

[解答欄 40]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

【】抵抗

[解答欄 41]

(1)		(2)	
(3) 電熱線 :	導線 :		

[解答欄 42]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答欄 43]

(1)		(2)	
(3)	(4)	(5) 導体 :	不導体 :

[解答欄 44]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 45]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 46]

--

【】 オームの法則

[解答欄 47]

(1)	(2)	(3)A	B	(4)
-----	-----	------	---	-----


[解答欄 48]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 49]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

[解答欄 50]

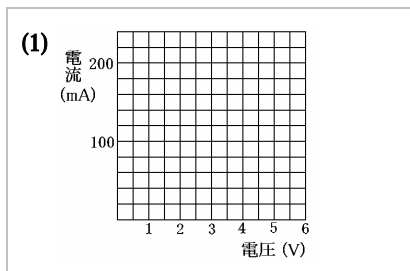

(2)	(3)	(4) A :	B :
-----	-----	---------	-----

[解答欄 51]

<p>(1)</p>	<p>(2)</p>	<p>(3)</p>
<p>(4)</p>	<p>(5)</p>	

[解答欄 52]

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

[解答欄 53]

(1)a	b	(2)	(3)	(4)
------	---	-----	-----	-----

[解答欄 54]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 55]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)		

[解答欄 56]

--

【】 抵抗の合成

[解答欄 57]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 58]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 59]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答欄 60]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 61]

--

[解答欄 62]

(1)A	B	(2)	(3)	(4)
------	---	-----	-----	-----

[解答欄 63]

(1)A	B	(2)	(3)	(4)A
B	(5)			

【】回路の計算：直列回路

[解答欄 64]

A	B
---	---

[解答欄 65]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 66]

(1) X:	Y:	(2)	(3)
--------	----	-----	-----

[解答欄 67]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答欄 68]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答欄 69]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

[解答欄 70]

(1)P	Q	(2)	(3)	(4)
------	---	-----	-----	-----

[解答欄 71]

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

[解答欄 72]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答欄 73]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

【】回路の計算：並列回路

[解答欄 74]

(1)C	D	(2)
------	---	-----

[解答欄 75]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答欄 76]

(1)	(2)
-----	-----

[解答欄 77]

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

[解答欄 78]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

[解答欄 79]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

【】回路の計算：複雑な回路

[解答欄 80]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答欄 81]

(1)	(2)R ₂ :	R ₃ :	(3)	(4)
(5)	(6)	(7)		

[解答欄 82]

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

[解答欄 83]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)		

[解答欄 84]

--

[解答欄 85]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

【】その他

[解答欄 86]

(1)	(2) A : B : C :
-----	-----------------------