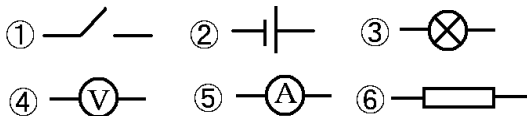


【FdData 中間期末：中学理科 2年：電気】

【電気用図記号】

【問題】(1 学期期末)


次の電気用図記号は何を表すか。



【解答】① スイッチ ② 電池(直流電源) ③ 電球
④ 電圧計 ⑤ 電流計 ⑥ 抵抗器

【解説】

代表的な電気用図記号は次の通り。

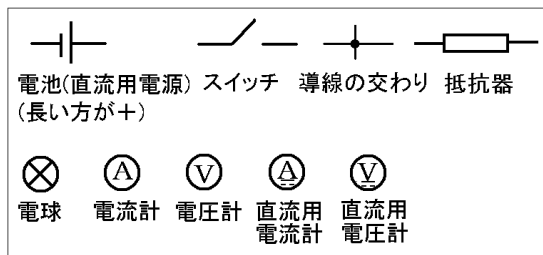


[問題](1 学期中間)

次の電気器具を、電気用図記号を用いて表せ。

- ① 直流用電流計 ② 直流用電圧計
③ 抵抗器 ④ スイッチ

[解答]

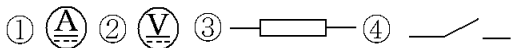

[問題](2 学期中間)

次の各問いに答えよ。

- (1) 次の①～③の電気用図記号は、それぞれどのような電気器具を表しているか。



- (2) 次の①～③の電気用図記号を書け。

- ① 豆電球 ② 電圧計 ③ 抵抗器

[解答](1) ① 電池(直流電源) ② 電流計

- ③ スイッチ



◆理科2年の各ファイルへのリンク

<http://www.fdttext.com/dp/r2b/index.html>

◆FdData 中間期末の特徴(QandA 方式)

http://www.fdttext.com/dp/qanda_k.html

◆製品版(パソコン Word 文書：印刷・編集用)
の価格・購入方法

<http://www.fdttext.com/dp/seihin.html>

※ iPhone でリンク先が開かない場合は、
「iBooks」で開いてリンクをタップください。

【Fd教材開発】 Mail : info2@fdtext.com